


## III Reihenschaltung

---


### 1. Vervollständige den Lückentext:

In einer Reihenschaltung sind alle Bauteile \_\_\_\_\_ geschaltet. Dreht man in einer Reihenschaltung mit Lampen eine Lampe raus, wird der \_\_\_\_\_ unterbrochen. Es fließt dann kein \_\_\_\_\_ mehr. Alle Lampen gehen \_\_\_\_\_.
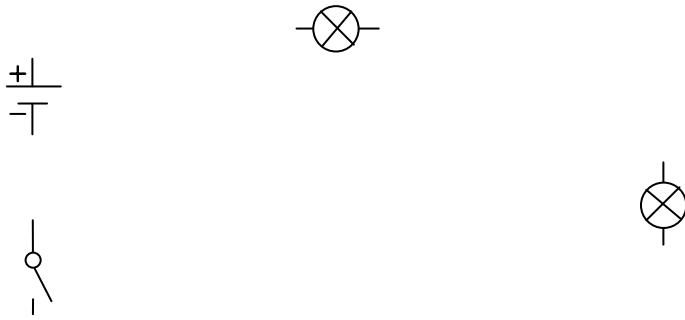
### 2. Vervollständige den Schaltplan zu einer Reihenschaltung.


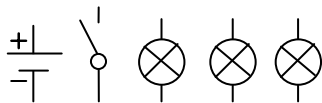
### 3. Zeichne mit den vorgegebenen Bauteilen den Schaltplan einer Reihenschaltung.



Dein Schaltplan:

